
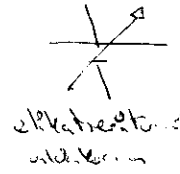
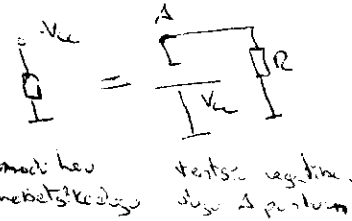


$$V_{A3} = V_A - V_B$$

- Elektrische Größe: wenn mehrere existieren in einem Schaltkreis, nennt man sie elektrische Größen.


* Leberung: elektrischer Strom ist positiv definiert
Begriff: elektrischer Strom ist negativ definiert

→ Batterien

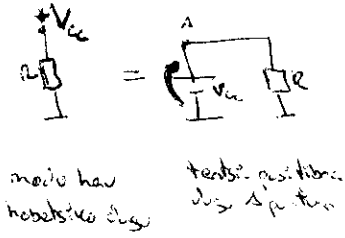


ERRESISTENZEN ELKREKETA

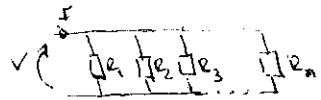→ Elkreketen parallel → Resistentien teilt sich gleichmäßig auf




Simplektuelle, Resistentien
bedeutet: elektrische Größe R_0
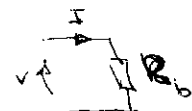
$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$




→ Elkreketen seriell →

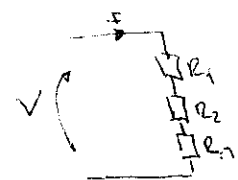

$$R_0 = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Abbildung

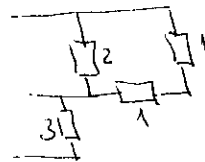


$$1 + 1 = 2$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$1 + 3 = 4$$


SEKNAEKE

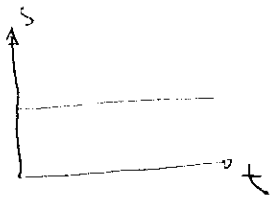→ Seknale linear/gerade → bei mehreren existieren die Seknale elektrisch





= konstanten $\frac{1}{T}$ Betriebszeit, elektrischer, Seknale konstanten existieren

$$s = [J, V, P]$$

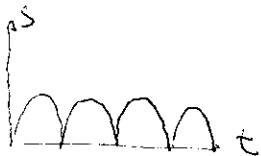



= pulsieren

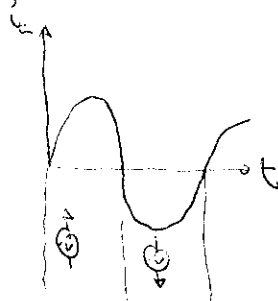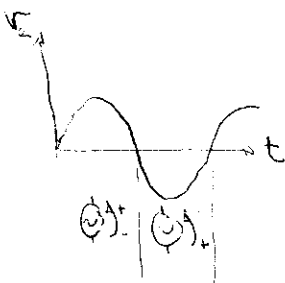→ Seknale alternierend → bei mehreren existieren die Seknale elektrisch



= sinusoidal

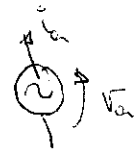

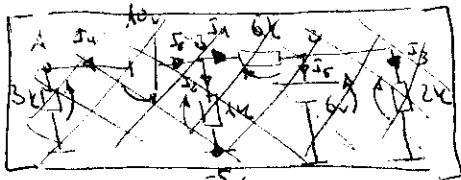

B → $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

C → $I_2 - I_4 - I_5 = 0$

$3I_1 + 10 + 1I_3 + (-5) = 0$

$3I_1 + 10 - 6I_2 - 6 = 0$

$6 - 2I_5 = 0$


$I_1 = 3.44 \text{ mA}$

$I_2 = -1.04 \text{ mA}$

$I_3 = 4.45 \text{ mA}$

$I_4 = -4.01 \text{ mA}$

$I_5 = 3 \text{ mA}$

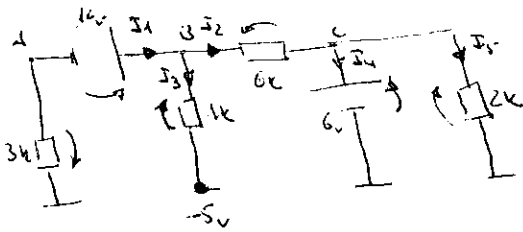


$V_A? V_B? V_C?$

$V_A = 3 - I_1 = 3 - 3.44 = -0.44 \text{ V}$

$V_B = 1I_3 - 5 = 1.445 - 5 = -0.45 \text{ V}$


$V_C = 2I_5 = 6 \text{ V}$

$V_{AB}? V_{BC}?$

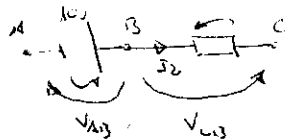

$V_{AB} = -10 = V_A - V_B = -0.44 - (-0.45) = -10 \text{ mV}$

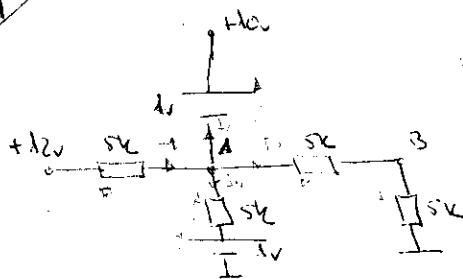$V_{BC} = -6I_2 = -6(-1.04) = 6.44 \text{ V} = V_C - V_B = 6 - (-0.44) = 6.44 \text{ V}$



$V_A = 9 \text{ V}$
 $V_B = 4.5 \text{ V}$

$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$

$10 - 1.5I_4 - 1 = 0$

$10 - 1.5I_3 - 6I_3 = 0$

$10 - 1 + 6I_1 - 12 = 0$

$I_4 = 5/6$

$I_3 = 4/10$

$I_1 = 3/5$


$I_2 = I_1 - I_3 - I_4 = \frac{3}{5} - \frac{4}{10} - \frac{5}{6} = \frac{6}{10} - \frac{4}{10} - \frac{5}{6} = \frac{2}{10} - \frac{5}{6} = \frac{1}{5} - \frac{5}{6} = \frac{6}{30} - \frac{25}{30} = -\frac{19}{30}$

$V_A \begin{cases} 5I_3 + 5I_3 = \frac{8}{5} + \frac{8}{5} = 1.6 \text{ V} \\ -5I_1 + 12 = 7 \text{ V} \\ 5I_4 + 1 = 8 + 1 = 9 \text{ V} \end{cases}$

$V_B \begin{cases} 5I_3 = \frac{8}{5} + 1.6 = 3.2 \text{ V} \\ -5I_3 - 5I_1 + 12 = 4.5 \text{ V} \\ -5I_3 + 5I_4 + 1 = -\frac{19}{6} + 8 + 1 = 4.5 \text{ V} \end{cases}$

$V_A = 0.3 \text{ V} = 0.3 \text{ V}$

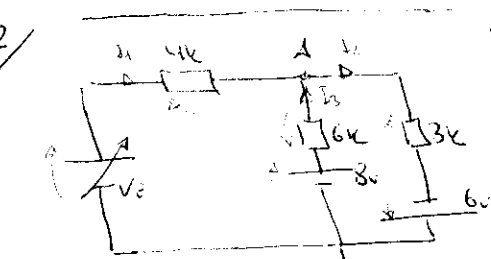$3I_2 - 6 = 3\left(\frac{46}{24} + \frac{V_1}{5}\right) - 6 = 0.8 + 0.3V_1$
 $-6I_3 + 8 = -6\left(\frac{46}{24} - \frac{V_1}{18}\right) + 8 = -0.8 + 0.3V_1$
 $-4I_1 + V_1 = -4\left(\frac{46}{24} + \frac{V_1}{6}\right) + V_1 = -0.8 + 0.3V_1$




$I_1 + I_3 = I_2$
 $V_1 - 4I_1 + 6I_3 - 8 = 0$
 $3I_2 + 6I_3 - 6I_3 = 0$
 $-3I_1 - 3I_3 + 14 - 6I_3 - 14 - 3I_1 - 5I_3 = 0$
 $I_1 = \frac{14 - 5I_3}{3}$

$V_1 - 4I_1 + 6I_3 - 8 = 14 - 3I_1 - 5I_3$
 $V_1 + 15I_3 = 22 + 5I_1$
 $V_1 + 15I_3 = 22 + \frac{14}{3} - 5I_3$

$I_3 = \frac{8}{54} - \frac{V_1}{18} = \frac{46}{24} - \frac{V_1}{18}$

$I_1 = \frac{14}{3} - 3I_3 = \frac{14}{3} - 3\left(\frac{46}{24} - \frac{V_1}{18}\right) = \frac{126 - 120}{24} + \frac{V_1}{6} = \frac{6}{24} + \frac{V_1}{6}$

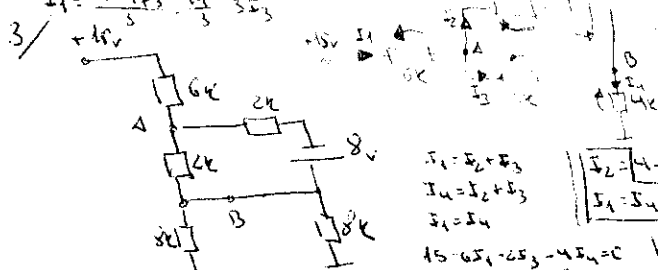$I_2 = I_1 + I_3 = \frac{6}{24} + \frac{46}{24} + \frac{V_1}{6} - \frac{46}{24} + \frac{V_1}{18} = \frac{52}{24} + \frac{4V_1}{18} = \frac{13}{6} + \frac{2V_1}{9}$



$I_1 = I_2 + I_3$
 $I_4 = I_2 + I_3$
 $I_1 = I_4$

$15 - 6I_1 - 6I_3 - 4I_4 = 0$
 $15 - 6I_1 - 6I_3 + 8 - 4I_4 = 0$
 $23 - 10I_1 - 2I_3 = 0$

$15 - 10I_2 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $-5 - 10I_3 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $15 - 10I_2 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $12I_3 + 10I_2 - 15 = 10I_3 - 12I_3 - 2I_3$

$15 - 10I_2 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $-5 - 10I_3 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $15 - 10I_2 - 10I_3 - 2I_3 = 0$
 $12I_3 + 10I_2 - 15 = 10I_3 - 12I_3 - 2I_3$

$V_A \begin{cases} 2I_2 - 8 + 4I_4 = \frac{126}{22} - 8 + \frac{152}{22} = \frac{100}{22} = 4.55 \text{ V} \\ -6I_1 + 15 = 15 - \frac{126}{22} + \frac{152}{22} = 4.55 \text{ V} \\ 2I_3 + 4I_4 = \frac{152}{22} - \frac{126}{22} = 4.55 \text{ V} \end{cases}$

$V_B \begin{cases} 4I_4 = \frac{152}{22} = \frac{16}{2.2} = 7.27 \text{ V} \\ -2I_3 - 6I_1 + 15 = \frac{15}{22} - \frac{126}{22} + \frac{152}{22} = 4.55 \text{ V} \\ 3 - 2I_2 - 6I_1 + 15 = 8 - \frac{126}{22} + \frac{152}{22} = 4.55 \text{ V} \end{cases}$

$I_1 = 4.6 \text{ mA}$
 $V_B = 6.4 \text{ V}$

Zerbaileten, beste material baliwelen nehesten dno kadiwelenek.

Qs: i) talaren III kutabeen \Rightarrow Boron

II kutabeen \Rightarrow GERMANIUM, SILICIUM


V kutabeen \Rightarrow FosFOR, ARSEENSKA, ANTIMONSKA

VI kutabeen \Rightarrow SELENSKA, TELURSKA

↓
Aleksander wibitak
elektron kopon

Kompositum \Rightarrow $\text{GaAs} \Rightarrow$ ARSEENSKA GALLIUM

Elektron Kristal

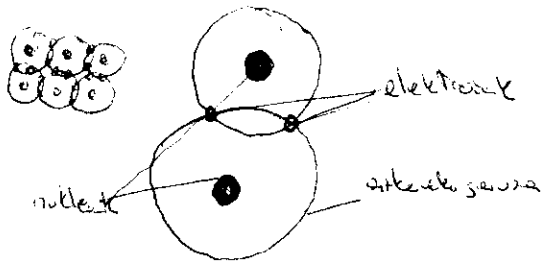

Kristal sarkar, bu arto-nok k.pattlu ete he. rebu
kisti elektron arkuske gawen.

\rightarrow Egankor baliwelen dno elektron kopaktiweken, githu
"sark" githu.

\rightarrow Laturu kabalente dno Zuruntuguma ewet beru
kristalasi laturu hant.

\rightarrow Temperaturu her absolute minergaw (0°K), elektron sarkar sarkar arbiwatan farkatulu
deude ete silikon isolatirile perfekta dela esen duteke.

\rightarrow Temperaturu normal bateen, elektron baliwelen arkuske githu dno, neken ete ewesistibitetea
hantir dno. Et dno isolatirile perfekta, baliwelen githu dno.

\rightarrow Gerekke ewesistibitetea elektron baliwelen hantir dno ete baliwelen arkuske duteke. Uktiriteku
hantir hutsunee sarkir dno. Hantir hantir kere paktirile baliwelen githu
Edunee ewesistibitetea beste elektron baliwelen ewesistibitetea.

\rightarrow Elektron arkuske baliwelen bateen kabalente dno, birkonpaktirile egim dela ewesistibitetea
dno. Elektron arkuske sarkar ete ewesistibitetea dno baliwelen birkonpaktirile
duteke.

$n = p = n_i \rightarrow$ kantsentrasiyatiwelen


↓
hutsunee

elektron arkuske

* Elektron hutsunee paktirile
sarkir dno ewesistibitetea
ewesistibitetea $e^- - h^+$

→ Diffusionskorrente: experimentell Konzentrationen abhangig erzeugten Ladungstrager
 Korrente: Elektrische Ladung fuhrt zu elektrischen Feldern, welche wiederum
 einen Driftstrom erzeugen.

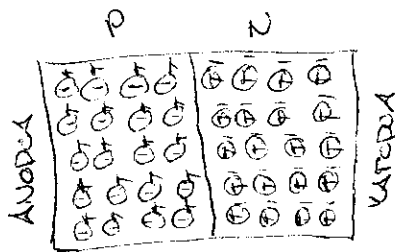PN Loture als Diode (Eingebaut elektronisch)




Diffusionskorrente: Kristalle.
 Elektronen, onen
 positiv geladen.

$\left[\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right] \Rightarrow$ experimentell triebener $\left\{ \begin{array}{l} + \Rightarrow$ hohes
- \Rightarrow ist negativ
 $\left[\begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix} \right] \Rightarrow$ experimentell positiv $\left\{ \begin{array}{l} - \Rightarrow$ elektrisch
+ \Rightarrow ist positiv

Jetzt haben wir nunmehr elektrisch bestehende Seite gegeben.
 d.h. Minus haben einen elektrischen Ladungstrager, der da
 passen onnen. Diese Ladungstrager? d.h. die Ladung.

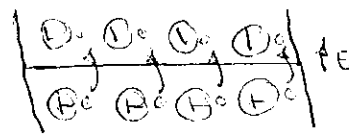
Depletionsschicht: der Kristall gerat in einen Zustand, der
 ganz anders ist.



* Diffusionskorrente d.h.
 so, es ist positiv.

Kontakt ist zu gering, so dass ein geringer Strom fliet. Die Kristalle
 Gerat in einen Zustand, der 0,2-0,3V betragt.

Polarisation

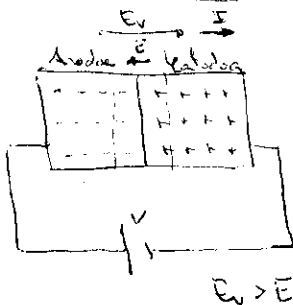


$E_v > E$

Wird polarisiert, d.h. es ist ein Strom fliet. Wie sieht es aus?

- 1/ Elektrisch Ladungstrager flieen, ein elektrischer Strom fliet.
- 2/ N-Region ist positiv geladen, d.h. es ist ein Strom fliet, der den elektrischen Ladungstrager onnt.
- 3/ Elektrisch Ladungstrager flieen, d.h. es ist ein Strom fliet, der den elektrischen Ladungstrager onnt.

Alderschnitt polarisation

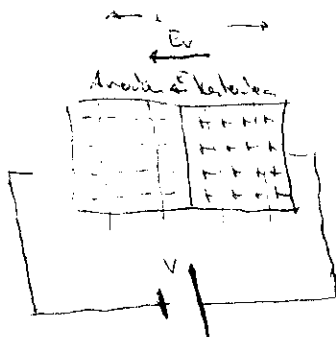


Wird polarisiert, d.h. es ist ein Strom fliet. Wie sieht es aus?
 d.h. es ist ein Strom fliet, der den elektrischen Ladungstrager onnt.

Jetzt haben wir nunmehr elektrisch bestehende Seite gegeben.
 d.h. Minus haben einen elektrischen Ladungstrager, der da
 passen onnen. Diese Ladungstrager? d.h. die Ladung.

- 1/ Loture in einem elektrischen Feld flieen, ein elektrischer Strom fliet.
- 2/ Elektrisch Ladungstrager flieen, d.h. es ist ein Strom fliet, der den elektrischen Ladungstrager onnt.
- 3/ Elektrisch Ladungstrager flieen, d.h. es ist ein Strom fliet, der den elektrischen Ladungstrager onnt.

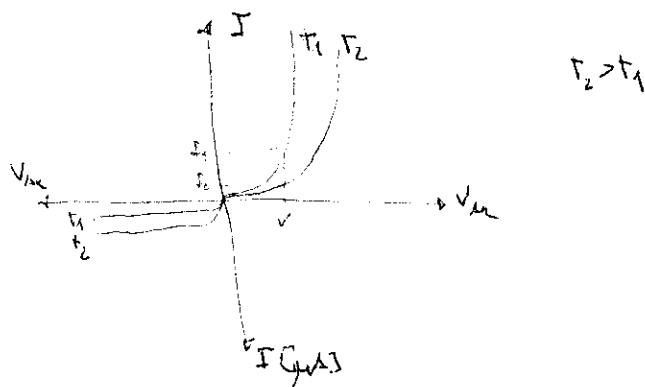
Alderschnitt polarisation: der Kristall gerat in einen Zustand, der



Kargako turem. Q len-puntues kalkula grafikki



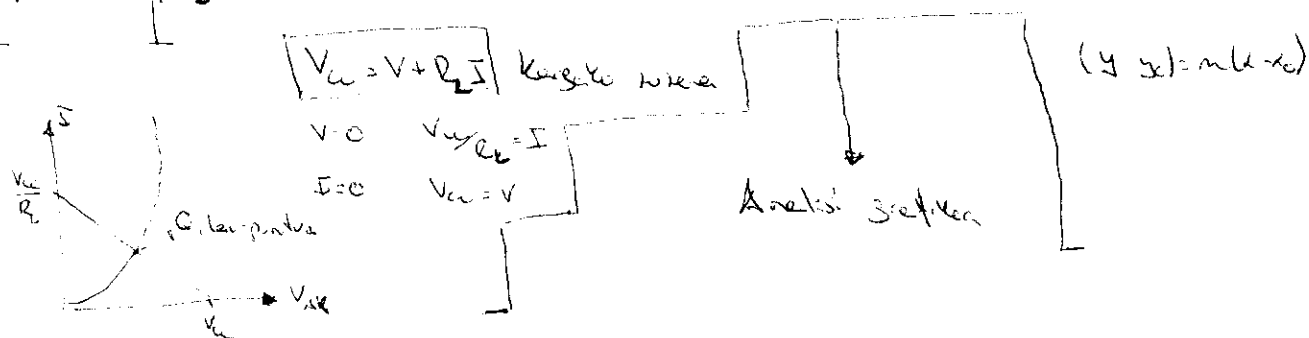
$Q[V_a, I_0] \rightarrow$ testim da korntes diodaen rirkulu beretan



$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Analisi matematik} \\ V_a - V - R_2 I = 0 \end{array} \right.$$

Diodeen rirkulu balokiden

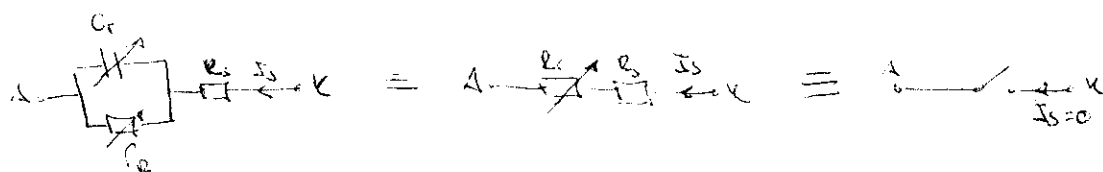\rightarrow Aldeantzer polarizatu deguzen




$C_j \rightarrow$ Kapazitate dinamik aldeantzer polarizatu. Balon 3 kV

$R_j \rightarrow$ Aldeantzer resisten dinamik. $> 1 \text{ M}\Omega$

$R_2 \rightarrow$ Diodeen, materialak, ghar resistenka $\approx 2 \Omega$.

\rightarrow Zuzen polarizatu deguzen

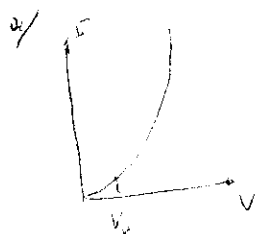

$R_2 \rightarrow$ materialak resistenka

$V_p \rightarrow$ Aldeantzer

$C_j \rightarrow$ Kapazitate dinamik aldeantzer polarizatu


$R_j \rightarrow$ Resistenka dinamik zuzen polarizatu

Ex: 012

$V_A > V_K + V_F$ diodes absolute de D_1 en position

$V_A > V_C$ $I_1 > I_2$

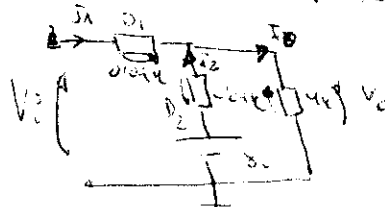$I_1 > I_2 > 1.520 \Rightarrow D_1 \text{ on}, D_2 \text{ on}$



$$I_1 + I_2 = I_0$$

$$V_A - 0.64 I_1 + 0.64 I_2 = 8.0$$

$$V_A - 0.64 I_1 = 4.50 \text{ V}$$


$$I_1 = 15.32 \text{ V} \cdot 125.3$$

$$I_2 = 52.32 - 40.7$$

$$V_O = V_A - 0.64 I_1 = 0.64 \text{ V} \cdot 125.3$$

$D_1 \text{ on}, D_2 \text{ off} \Rightarrow I_2 \leq 0$
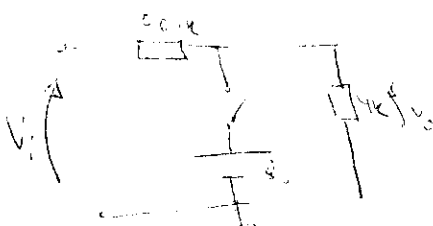
$$I_2 = \frac{52.32 - 40.7}{0.32} \leq 0 \Rightarrow V_A \geq 8.0 \text{ V}$$



$$V_C = \frac{V_A}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = 4.99 \text{ V}$$



Solutionnaire table

V_A	V_C	I_1	I_2
$V_A < 8.0 \text{ V}$	$V_C = 0.55 V_A$	$I_1 > 0$	$I_2 > 0$
$V_A \geq 8.0 \text{ V}$	$V_C = 4.99 \text{ V}$	$I_1 > 0$	$I_2 = 0$

$D \text{ OFF} \Rightarrow D \text{ ON} \Rightarrow V_A > V_K + V_F$

$D \text{ ON} \Rightarrow D \text{ OFF} \Rightarrow I \leq 0$

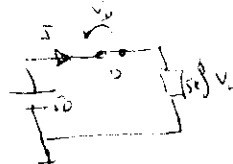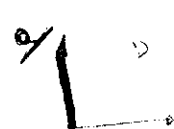I, V_O, V_C, P_D calculer en fonction de V_A et V_C .




$$I = \frac{V_A - V_C}{R_1} = 10 \text{ mA}$$


$$V_O = 0$$

$$V_C = 50.12 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} = 50.12 \text{ V}$$

$$P_D = V_O \cdot I = 0 \text{ W}$$

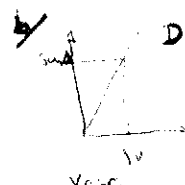
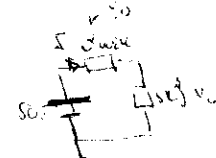
$$r_F = \frac{1}{0.5 \text{ A}} = 2 \Omega = 0.002 \Omega$$




$$I = \frac{50.12 - 4.99}{5.12} = 9.59 \text{ mA}$$

$$P_D = 0.02 \cdot 9.59 \text{ mA} = 0.19 \text{ W}$$

$$V_D = 9.59 \text{ mA} \cdot 0.002 \Omega = 0.00019 \text{ V}$$
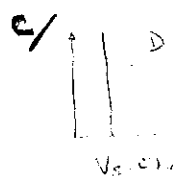
$$V_C = 50.12 \text{ V} \cdot 9.59 \text{ mA} = 48.18 \text{ V}$$



$$r_F = \frac{1}{0.5 \text{ A}} = 2 \Omega = 0.002 \Omega$$




$$I = \frac{50.12 - 4.99}{5.12} = 9.59 \text{ mA}$$

$$P_D = V_O \cdot I = 0.19 \text{ W}$$

$$V_D = 0.00019 \text{ V}$$
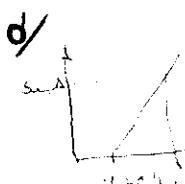
$$V_C = 50.12 \text{ V} \cdot 9.59 \text{ mA} = 48.18 \text{ V}$$




$$I = \frac{50.12 - 4.99}{5.12} = 9.59 \text{ mA}$$

$$V_D = 9.59 \text{ mA} \cdot 0.002 \Omega = 0.00019 \text{ V}$$

$$P_D = V_O \cdot I = 0.19 \text{ W}$$
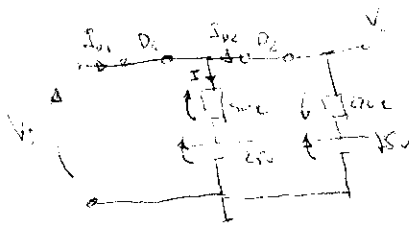
$$V_C = 50.12 \text{ V} \cdot 9.59 \text{ mA} = 48.18 \text{ V}$$



$$I_{D1} + I_{D2} = I$$

$$V_i - 50I - 25 = 0$$

$$V_i + 220I_{D2} - 75 = 0$$

$$I = \frac{V_i - 25}{50}$$


$$I_{D1} = I_{D2} = I$$

$$I_{D2} = \frac{75 - V_i}{220}$$

Für alle Werte von V_i ist V_o konstant, bis V_i den Wert $V_i = V_o$ erreicht, ab dann steigt V_o linear an.

$$D_1 \text{ ON} \Rightarrow D_2 \text{ OFF} \Rightarrow I_{D1} \geq 0$$

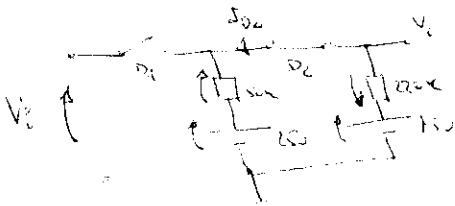
$$I_{D2} = 0 \Rightarrow V_i \leq 31,3 \text{ V}$$



$$25 + 50I_{D2} + 220I_{D2} - 75 = 0$$

$$\frac{50}{270} = I_{D2} = 0,185 \text{ A}$$
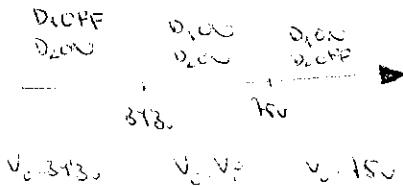
$$V_o = 220I_{D2} + 75 = 220 \cdot 0,185 + 75 = 31,3 \text{ V} = V_o$$




$$V_i = 100 \sin(\omega t) = 31,3 \Rightarrow \omega t = \arcsin \frac{31,3}{100}$$

$$\omega t_1 = \arcsin \frac{31,3}{100}$$

$$100 \sin(\omega t_2) = 31,3 \Rightarrow \omega t_2 = \arcsin \frac{31,3}{100}$$


$$\omega t_3 = \pi - \omega t_2$$

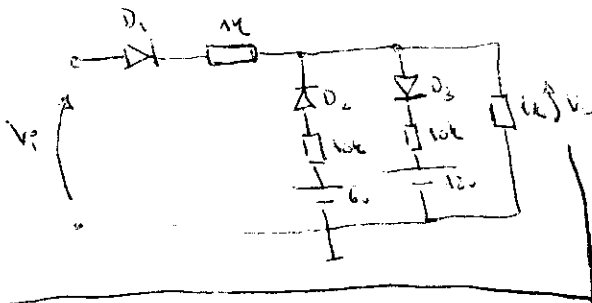

$$V_o = f(V_i)?$$

Detektivarbeit
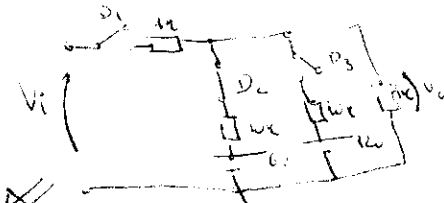
$$V_i < 6 \Rightarrow D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ ON}, D_3 \text{ OFF}$$




$$V_o = \left(\frac{6}{1+1} \right) \cdot 1 = \frac{6}{2} = 3 \text{ V}$$

V_i absteht, erste Antenne geht ab, D_2 etc. D_3 steuert zweite Antenne ab, D_4 etc. D_1 ON, gehen beide Antennen herunter, keine Besten, konstante untere Grenze.


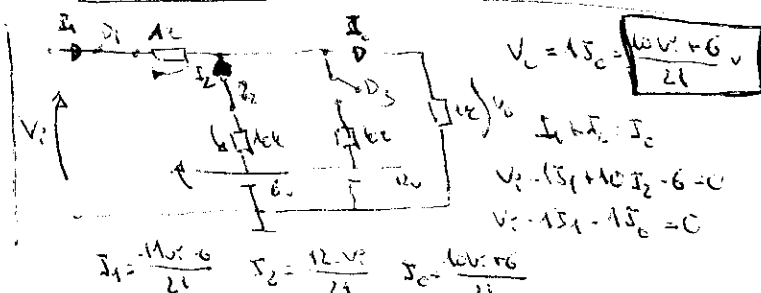
$$\text{ON} \Rightarrow V_A > V_{AUF} \quad V_i > V_o = 3 \text{ V}$$



$$V_o = 15I_o = \frac{10V_i + 6}{21} V$$

$$I_1 + I_2 = I_o$$



$$V_i - 15I_1 + 6 = 0$$

$$V_i - 15I_2 - 15I_o = 0$$

$$I_1 = \frac{10V_i + 6}{21}$$


$$I_2 = \frac{12V_i}{21}$$

$$I_o = \frac{10V_i + 6}{21}$$

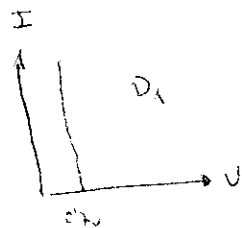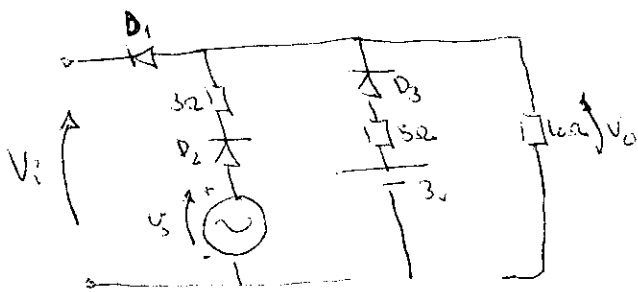


D_2, D_3 ideal

$$V_o = f(V_s, V_s)$$

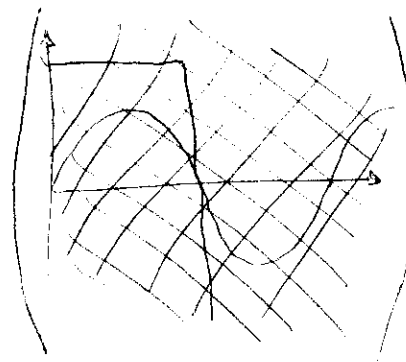

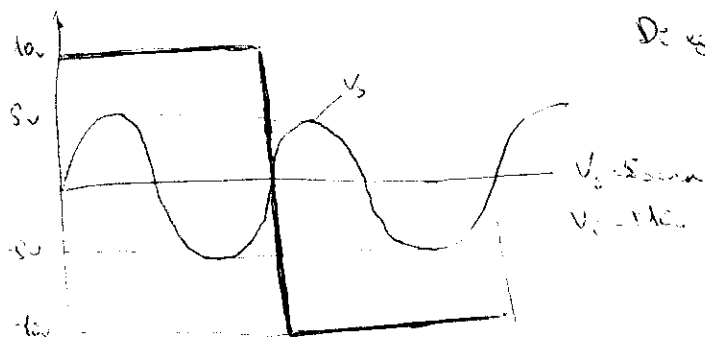Diode $\begin{cases} V_o = 10V \\ V_o = -10V \end{cases}$





bestenfalls vereinfachen

$V_s = +10V \Rightarrow D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ ON}, D_3 \text{ OFF}$

$V_s > 3V$

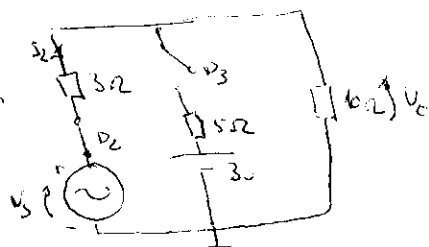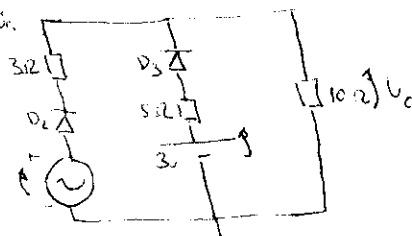
$$V_o = \left(\frac{V_s}{10+3} = \frac{V_s}{13} \right) \cdot 10 = \frac{10V_s}{13}$$



$D_2 \text{ ON} \Rightarrow D_2 \text{ OFF} \Rightarrow I_2 \leq 0 \Rightarrow \frac{V_s}{13} \leq 0 \Rightarrow V_s \leq 0$

$D_3 \text{ OFF} \Rightarrow D_3 \text{ ON} \Rightarrow V_A > V_K + V_F \Rightarrow 3V > \frac{10V_s}{13} \Rightarrow \frac{39}{10} > V_s \Rightarrow 3.9 > V_s$

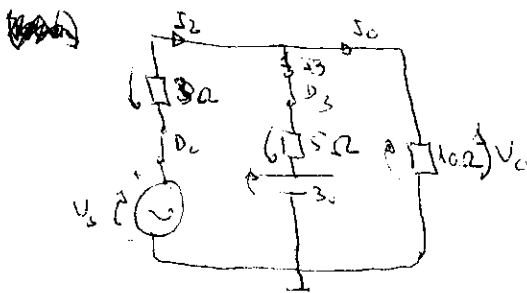$3.9 > V_s \Rightarrow D_2 \text{ ON}, D_3 \text{ ON}$



$$\begin{aligned} I_o &= I_2 + I_3 \\ V_s - 5I_2 - 10I_2 &= 0 \\ V_s - 5I_2 + 5I_3 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

$$I_2 = \frac{3V_s - 6}{15}$$

$$I_3 = \frac{1}{5} \cdot \frac{6V_s - 12}{5}$$


$$V_o = 10 \cdot I_o = \frac{10V_s + 18}{15}$$

$$I_o = \frac{5V_s + 9}{15}$$

$D_2 \text{ ON} \Rightarrow D_2 \text{ OFF} \Rightarrow I_2 \leq 0 \Rightarrow \left(\frac{3V_s - 6}{15} \right) \leq 0 \Rightarrow V_s \leq 2$

$$\frac{3V_s - 6}{15} \leq 0 \Rightarrow V_s \leq 2$$

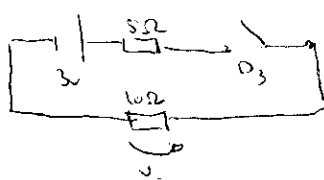$2 \geq V_s \Rightarrow D_2 \text{ OFF}, D_3 \text{ ON}$



$$V_o = \left(\frac{3}{5+10} \right) \cdot 10 = 2V$$

$D_1 \text{ OFF}$	$D_1 \text{ OFF}$	$D_1 \text{ OFF}$
$D_2 \text{ ON}$	$D_2 \text{ ON}$	$D_2 \text{ OFF}$
$D_3 \text{ OFF}$	$D_3 \text{ ON}$	$D_3 \text{ ON}$
2	3.9	
$V_o = 2V$	$V_o = \frac{10V_s + 18}{15}$	$V_o = \frac{10V_s}{13}$
	$V_o = \frac{5V_s + 18}{15}$	$V_o = \frac{5V_s}{13}$

BATE+BESTEKE BALCOA EMA BALCO EFICAZA

Bater-bateren bekeken $\Rightarrow S_{\text{out}} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} s dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) d\omega$

Sevle partideketen
ezaliten dir.

Beweis: $S_{cc} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \delta^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta^2(t) dt}$

$$S_{ic} \geq S_{id}$$

Seiring konstanta badan $S_{uc} = S_{cc}$

Beside the
axis of rotation

Sec 2) σ_{ms} (root mean square)

Endlicher

(value more investment)


! S ist kleiner als $\frac{1}{2}$, dann ist $\frac{1}{2} - S$ positiv
wie positiv ist $\frac{1}{2} - S$?

Balok efektif : $R = R J_w^2 = V_w \cdot J_w$

Bestenfalls beliebig $\frac{1}{T_{V,0}} = P - V_{00} \cdot T_{00}$

! Jenseits hat Muster bilden bedingt seine
altere hat: unregelmäßig, aber
effektiv koordiniert mit der Kristallisation
zusammen.

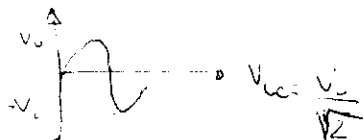
• Severe alternating bacteremia during O den.



Bek. epidem.


$V_0 = 220 \cdot \sqrt{2}$ * Seiner Wertes sinusoidal
b. ten bewirkt effektive

ANALISI TEKNIKOA

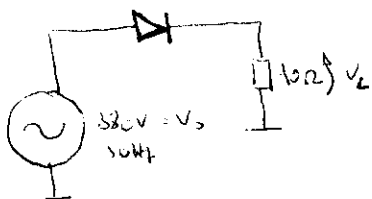

Onđokto paktutua antento
eta antento dodea. Kalkulu
ere. $V_{ab}, V_{bc}, I_{ac}, I_{bc}$.
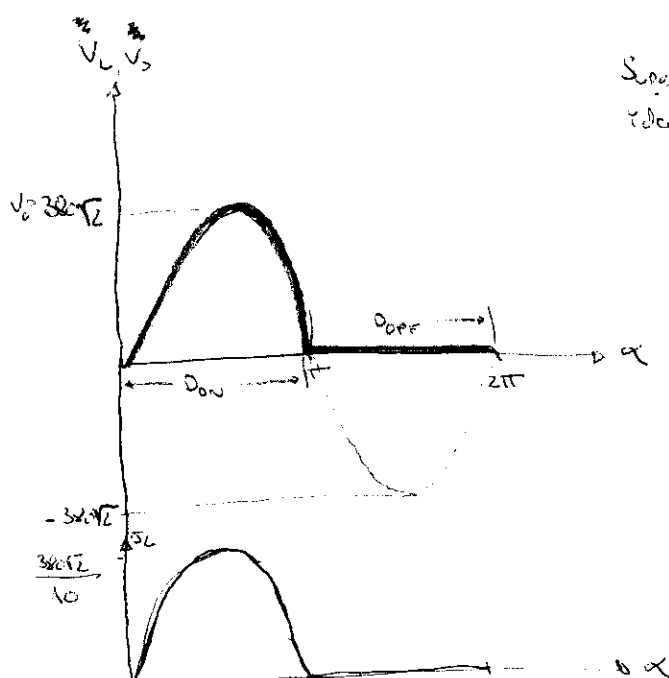
$$P_D = V_{TC} I_{DQ} + r_F \cdot I_{DQ}^2$$



Spracher, hasere bakan, Jürken
Tebukade.


$$V = IR$$
$$I = \frac{V}{R}$$

$$\theta_{THJA} = \frac{T_J - T_A}{P_D} = \theta_{THJC} + \theta_{THCS} = \frac{130^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}}{22.5\text{W}} = 2^{\circ}\text{C/W} + 1^{\circ}\text{C/W} = \boxed{3^{\circ}\text{C/W}}$$

Erreached een
erresistentsia-fermike
menonura.


! Enakha negatibon
itarenagae, paktatda
hara dissipateen-enrenten.
dela esen nahida.

Enadaktse-profile-estiko dugu.

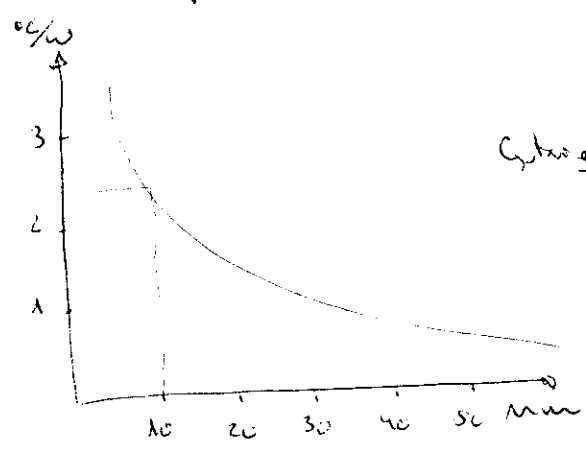


Gutuzen behera konun beherko ditugu.

HAUSTURAKO DIODAK EDC ZENERAK

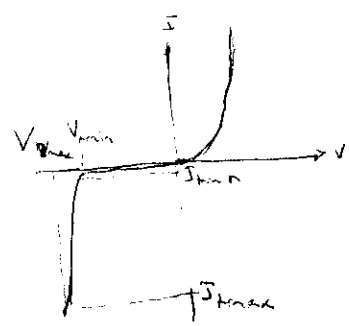

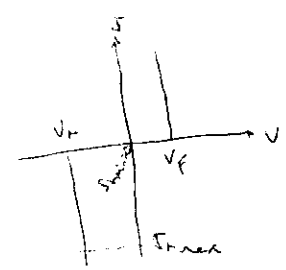Dioda-ak nahik V_{max} ez hartzen ariko ezin dira, berez I_{max} et puntuetan
jartzen dituzte, bako horietan ez funtzionatu prestatuta daude.



! Funtzionamend
sinplifikatua

! Zener-ak ez dira zener, baina eginkorak V_p konstante
mentzatzen dira.

$$P_{max} = V_{max} \cdot I_{max}$$

HAUSTURAKO DIODAK ZENER EFETUAREN ERAGINET

Zener-fenomenoa: beira handiegia jartzen dugunean, lehira kobalenteak lotura inguruan beira egiten dira
ezin elektrikoaren eraginaz etan berarek elektro-eta-berarek askatzen dituzte, beraz, korrontea
hazten da.

Efektua ber zener-fenomeno 60 beira trinketara den diodetan beira etan eraten.

HAUSTURAKO DIODAK ZENER ELURREKO (ABSOLUTAK) EFETUAREN ERAGINET


Dioda berarek etan den efektu berarek, beira berarek paktatda hara dissipatuta prestatuta
dela eta usretako positiboa hartzen dira.

Zener-fenomeno 60 beira handiegia den diodetan eraten da.

$$V_L - R_L I_{R_L} = 0$$

$$R_{m,3} = \frac{V_i - V_k}{I_1 + I_{2k}}$$



$$I_{RL} = \frac{V_R}{R_L}$$

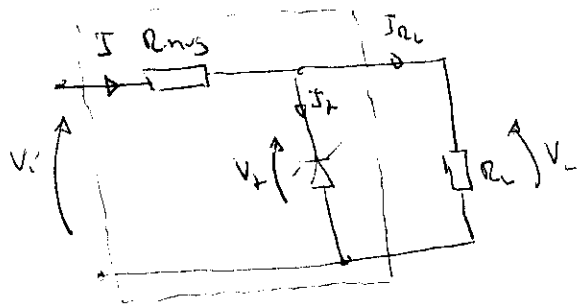

$$R_{\text{reg, neu}} = \frac{V_{\text{reg, neu}} - V_{\text{neu}}}{I_{\text{reg}} + I_{\text{reg, neu}}} \Rightarrow \text{Erregulationsergänzte}$$

$$Q_{\text{max min}} = \frac{V_{\text{max}} - V_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} \Rightarrow \text{Erreichte}$$

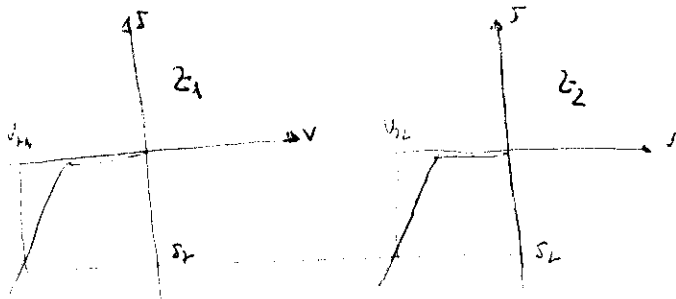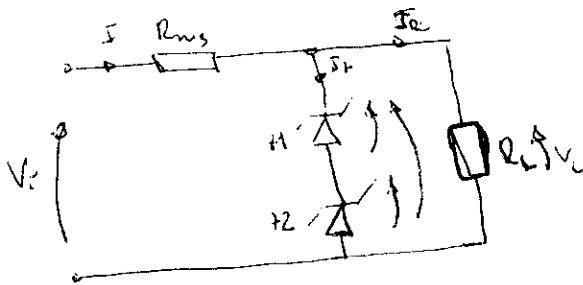
STAPA BATUK. HILANG. UGUR. ZHARSLAK DED BAT BATUK GEMAG. ZEKU



! V_L bevoorin reze bekeke jaro generate, beina korrek wale
waletoke wale jor korrekte en litarate ke kann ego kenna iteg.
Hara deke ete, habe dogu b' reze gathen.


$$V_L = V_{T1} + V_{T2}$$

BT ETAPAKO EGYOKOZTHATLES

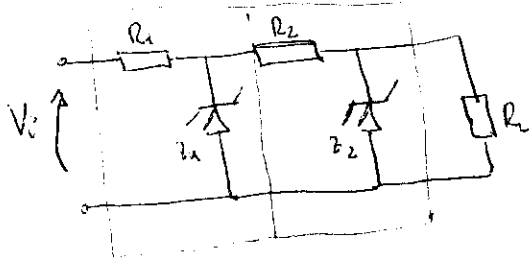
$$V_{H1} \gg V_{H2} \text{ then } R$$

Bestele en abgskriften

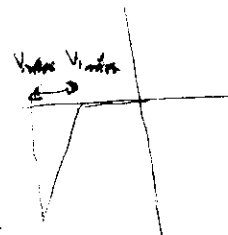Lehrensgehalt 1000 Mk. unter 1000
der seinen bezieht
zusätzlich 200 Mk.




OWARRA

Generator OFF \Rightarrow Generator ON L.P. $\Rightarrow V_a > V_k + V_f$




Heizer ON \Rightarrow Heizer OFF A.P. $\Rightarrow S_A k \leq 0$

2OFF \Rightarrow 2ON AP $\Rightarrow V_k > V_A + V_F$

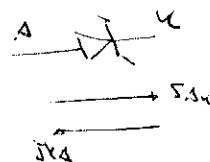$\downarrow \text{ON} \Rightarrow \downarrow \text{OFF} \quad \text{A.P.} \Rightarrow S_{\text{LA}} \leq 0$




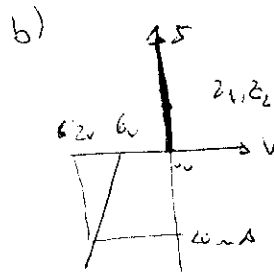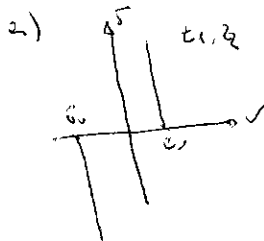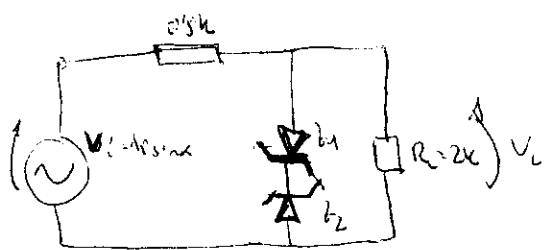! Energi ditugun akan lebih $J_{\text{min}} = 0$
berarti bahwa jika J_{max} akan lebih
besar lagi.



$v_L = f(\omega t)?$

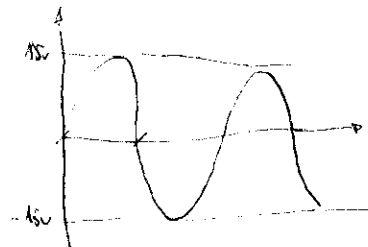
▼ Hier zu den nächsten Aufgabenstellungen



t_1 oder t_2 OFF

$v_i < ?$

$v_i = 15 \sin \omega t$

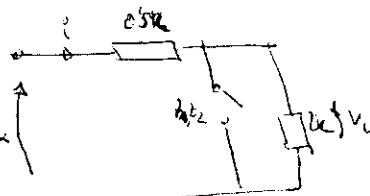

$$v_L = \left(\frac{v_i}{0.5 + 2} \right) \cdot 2k = \frac{2}{2.5} v_i = \frac{30}{2.5} \sin \omega t = 12 \sin \omega t$$



t_2 OFF \Rightarrow t_1 ON AP. $\Rightarrow v_L > v_{D1} + v_{D2} \Rightarrow v_L > 0 + 6 \Rightarrow$

$v_L > 6V$

$v_L = \frac{2}{2.5} v_i$


$v_i > 7.5V$

$v_L > v_{D1} + v_{D2}$

t_1 ON AP t_2 OFF t_1 ON AP
 t_2 ON AP t_1 OFF t_2 ON AP
 v_i

$v_L = -6V$ $v_L = 6V$ $v_L = 6V$

$v_i > 7.5V$ t_1 ON AP, t_2 ON AP

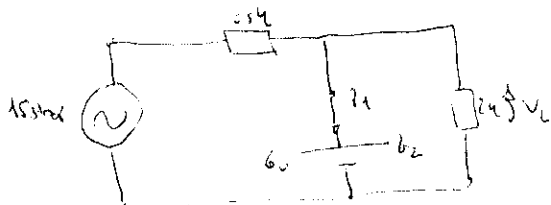


▼ Kontinuierliche Leitungsstruktur
 Bestimme Dir, ob es RSP
 liegt.

$15 \sin \omega t = 15$
 $12 \sin \omega t = 6$

$\alpha_2 = \pi - \alpha_1$


$\alpha_3 = \pi + \alpha_1$

$\alpha_4 = 2\pi - \alpha_1$

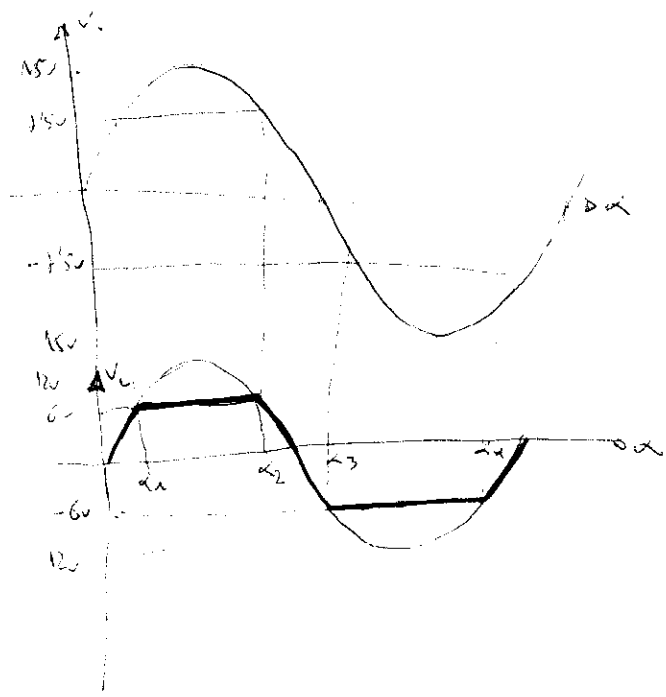

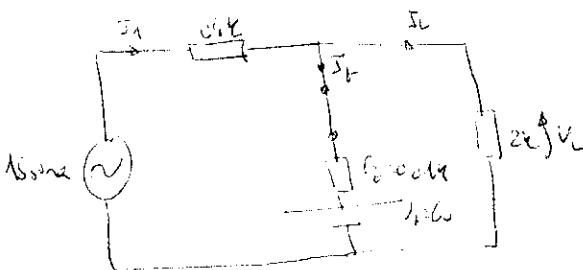b) Kasse

$f_T = \frac{6V - 6}{0.5k} \cdot 10^3 = 0.014$ $v_T = 6V$



$i_1 = i_L + i_2$

$v_i = 0.5 i_1 - 0.5 i_2 - 6 = 0$

$6 + 0.5 i_2 - 2 i_2 = 0$

$i_L = 0.15 \sin \omega t + 2.53 \Rightarrow v_L = 2 i_L = 0.3 \sin \omega t + 5.06$

t_1 ON AP t_2 OFF t_1 ON AP
 t_2 ON AP t_1 OFF t_2 ON AP
 v_i






$v_L = 0.3 \sin \omega t + 5.06$ $v_L = 15 \sin \omega t$ $v_L = 0.3 \sin \omega t + 5.06$

$$D_{1ON} \Rightarrow D_{1OFF} \Rightarrow S \leq 0 \Rightarrow \frac{V^2 - 10}{2} \leq 0 \Rightarrow \boxed{V^2 \leq 10}$$

$$t_{1OFF} \Rightarrow t_{1ON \text{ h.p.}} \Rightarrow V_A > V_C + V_{F0} \Rightarrow V_A > V_C \Rightarrow V_A - V_C > 0 \Rightarrow -1I = \frac{10 - V^2}{2} > 0 \Rightarrow V^2 < 10$$

$V_C > V^2$



$D_{1OFF}, t_{1ON \text{ h.p.}}$

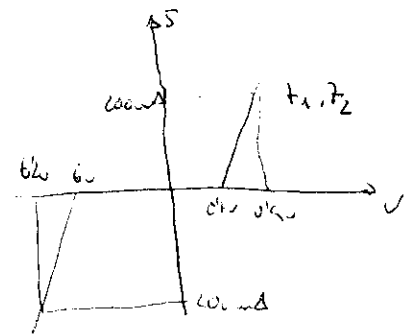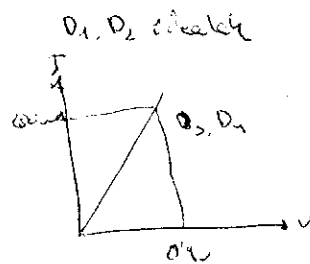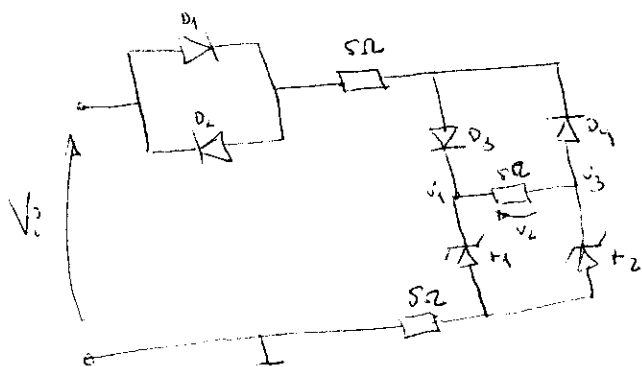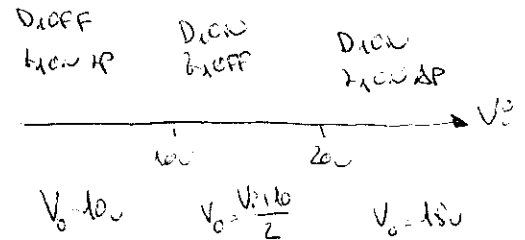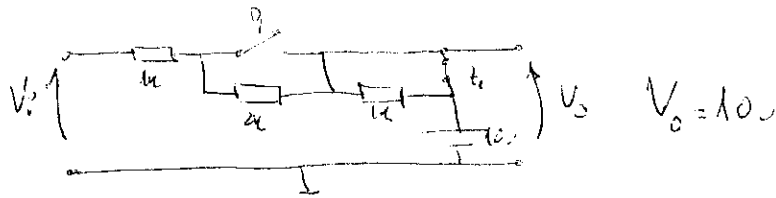

$$D_3, D_4 \Rightarrow r_F = \frac{0.4}{0.2} = 2\Omega \quad t_1, t_2 \Rightarrow V_F = 0.4V \quad r_F = \frac{0.4V - 0.4V}{0.2} = 1\Omega \quad V_1 = 6V \quad r_F = \frac{6V - 6}{0.2} = 1\Omega$$


► D_1 et D_2 directs, identiques, en série
circuité parallèlement. Bases, antennes
ordon, vers antenne.
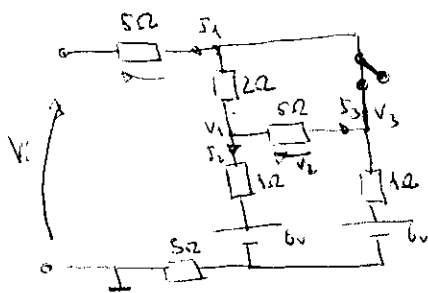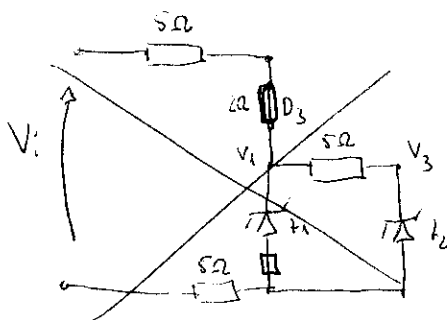
$$V_1 \uparrow \uparrow > ? \Rightarrow D_3 \text{ ON}, D_4 \text{ OFF}, t_1 \text{ ON h.p.}, t_2 \text{ ON h.p.}$$



$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ V_1 - (5 + 5 + 2)I_1 - 1I_2 - 6 &= 0 \\ 6 + 1I_2 - (5 + 1)I_3 - 6 &= 0 \\ I_1 &= \frac{7V_1 - 4I_2}{9\Omega} \quad I_2 = \frac{V_1 - 6}{1\Omega} \quad I_3 = \frac{V_1 - 6}{4\Omega} \end{aligned}$$
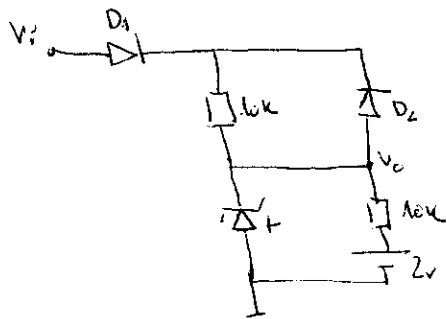
$$\begin{aligned} V_A &= 5I_1 + 1I_2 + 6 = \frac{41V_1 + 254}{9\Omega} \\ V_B &= 5I_1 + 1I_3 + 6 = \frac{36V_1 + 324}{9\Omega} \\ V_C &= V_A - V_B = \frac{5V_1 - 30}{9\Omega} \end{aligned}$$




D_1, D_2 ideal

\Rightarrow ideal

$$V_F = 5V$$

$$V_o = f(V_i)?$$

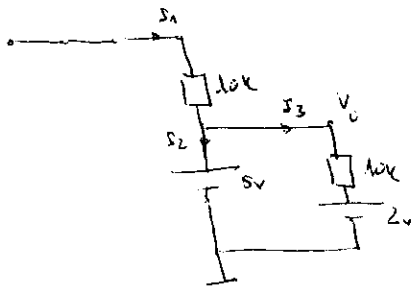$V_i \uparrow \uparrow$ D_1 ON, D_2 ON AP, D_2 OFF



$$\begin{cases} V_o \leq 10I_2 + 2V \\ I_1 = I_2 + I_3 \\ V_i = 10I_1 + 5 = 0 \end{cases}$$

$$V_o = 5V$$


$$D_1 \text{ ON} \Rightarrow D_1 \text{ OFF} \Rightarrow I_1 \leq 0 \Rightarrow V_i \leq 5V$$

$$\Downarrow \\ \frac{V_i - 5}{10}$$

$$D_2 \text{ ON AP} \Rightarrow D_2 \text{ OFF} \Rightarrow I_2 \leq 0 \Rightarrow \text{cancel} \quad I_2 = I_1 - I_3 = \frac{V_i - 5}{10} - \frac{5 - 2}{10} = \frac{V_i - 8}{10} \leq 0 \Rightarrow \boxed{V_i \leq 8V}$$

$$D_2 \text{ OFF} \Rightarrow D_2 \text{ ON} \Rightarrow V_A > V_K + V_F = 0 \Rightarrow \text{cancel} \quad V_A \cdot V_K > 0 \Rightarrow -10I_1 > 0 \Rightarrow -V_i + 5 > 0 \Rightarrow V_i < 5V$$

$$? < V_i \leq 8V$$

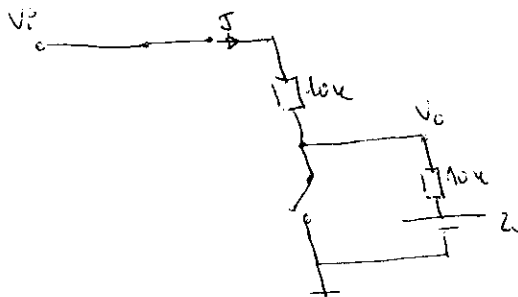


$$I = \frac{V_i - 2}{10 + 10} = \frac{V_i - 2}{20}$$

$$V_o = V_i - 10I = V_i - \frac{V_i - 2}{2} = \boxed{\frac{V_i + 2}{2}}$$

$$D_1 \text{ ON} \Rightarrow D_1 \text{ OFF} \Rightarrow I \leq 0 \Rightarrow \frac{V_i - 2}{20} \leq 0 \Rightarrow V_i \leq 2V$$

$$D_2 \text{ OFF} \Rightarrow D_2 \text{ ON} \Rightarrow V_A > V_K + V_F = 0 \Rightarrow \frac{V_i + 2}{2} > V_i \Rightarrow V_i + 2 > 2V_i \Rightarrow 2 > V_i$$
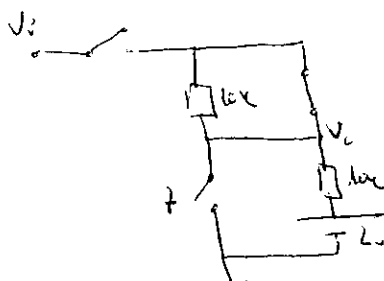
$$D_1 \text{ OFF} \Rightarrow D_1 \text{ ON AP} \Rightarrow V_A > V_K + V_F = 0 \Rightarrow -V_o > 0 \Rightarrow \frac{-V_i - 2}{2} > 0 \Rightarrow V_i < -2V$$



$$V_o = 2V$$

$D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ OFF}$ z.p.


OPTOKOPLADOREAK



Duod luminiscentia etia fotodiode abo busem dizek elementu duse.

$$I_1 \uparrow \Rightarrow I_2 \uparrow$$

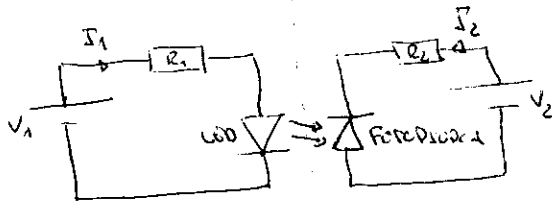LED ak emititue dizek arga I_1 -etika proporcionala duse, baste fotodiodek jasek dizek I_2 -etika.




Fisike bi zokutu hanake abakittenda. elektrike izakute gaxen dize hanake.

LASER DIODA



Arga busem, lasere abo arga busem emititue dize. Aplikasione: komunikasione optike, distansie navigasione, infomatsion teknike, etab.

OSVARETKE ELIKATHE ITURRIA

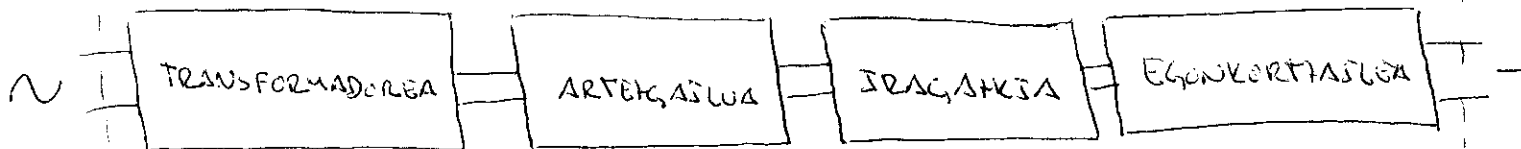


Transformatore baste elektrake abakute egiten du, baste alteratzen muntatzen.

Sekundarioa baste egiten du.

Sekundarioa konstante baste egiten du.

Ereket konstante, egokortatzen baste dize baste.

TRANSFORMADOREA

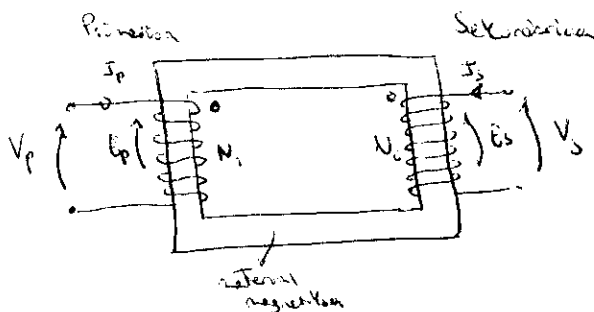

Transformadore muntatzen dize heu.

$$V_p = \frac{N_1}{N_2} V_s$$

transformasione elektrake: $\frac{\text{espiralkeprimarioa}}{\text{espiralkeprimarioa}} = \frac{\text{espiralkeprimarioa}}{\text{espiralkeprimarioa}}$

$$I_p = \frac{V_p}{V_s} I_s$$

$$P_p = P_s$$

transformatore potentia

$$\rightarrow V_p I_p = V_s I_s \rightarrow \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Bi pultu baste jasek gaxen dizek baste. Baste positiboa dizek, baste negatiboa dizek, etab.

Primarioa sekundarioa baste gaxen dize.

$$I_p = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

Baste elektrake baste baste.

I_N = Oszillationsstrom bei der Effekte.

Oszillationsstrom, Kalkulation, FOURIERREKONSTRUKTION

$$i_{RL} = \frac{I_0}{\pi} + \frac{I_0}{2} \sin \alpha - \frac{2I_0}{3\pi} \cos 2\alpha - \frac{2I_0}{15\pi} \cos 4\alpha + \dots$$

$$i_{RL} = i_{LQ} + i_{RLN} \quad i_{RLN} = i_{RL} - i_{LQ}$$

$$I_N = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (i_{RLN})^2 d\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (i_{RL} - i_{LQ})^2 d\alpha} = \sqrt{I_{LQ}^2 - I_{LQ}^2}$$

★

$$r = \frac{I_N}{I_{LQ}} = \frac{\sqrt{I_{LQ}^2 - I_{LQ}^2}}{I_{LQ}} = \sqrt{\frac{I_{LQ}^2 - I_{LQ}^2}{I_{LQ}^2}} = \sqrt{F^2 - 1} = \sqrt{1.07^2 - 1} = 1.21 \Rightarrow \% 121$$

Die Drossel

$$\begin{aligned} I_{DQ} = I_0 &= \frac{V_0}{R_f + R_d} \Rightarrow I_{FRM} \\ I_{DQ} = I_{LQ} &= \frac{I_0}{2} \Rightarrow I_{FRMS} \\ I_{DQ} = I_{LQ} &= \frac{I_0}{\pi} \Rightarrow I_{FAV} \\ P_{DV} = V_0 &\Rightarrow V_{REM} \end{aligned}$$

Haupt begründung dieses durch sukzessive Iteration.

Abschätzung
bestmögliche
maximaler


TRANSFORMIERUNG

$$I_{RL} = I_L$$

$$\begin{aligned} V_{sc} &= \frac{V_0}{\sqrt{2}} \\ V_{sq} &= 0 \\ V_{pc} &= r_t \cdot V_{sc} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{V_0}{\sqrt{2}} \\ V_{pq} &= r_t \cdot V_{sq} = 0 \\ I_{sc} &= I_{LQ} = \frac{I_0}{2} \\ I_{sq} &= I_{LQ} = \frac{I_0}{\pi} \\ I_{pc} &= \frac{I_{sc}}{r_t} = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{N_2}{N_1} \\ I_{pq} &= \frac{I_{sq}}{r_t} = \frac{I_0}{\pi} \cdot \frac{N_2}{N_1} \end{aligned}$$

! Achtung: hier nur nur negativem
galvanischer Strom. Aber gehen
den aus.
Hes: Daten etc., nicht etc. direkt
erhält, oder besten erhaltener.

ERREGULATIONS KURVEN

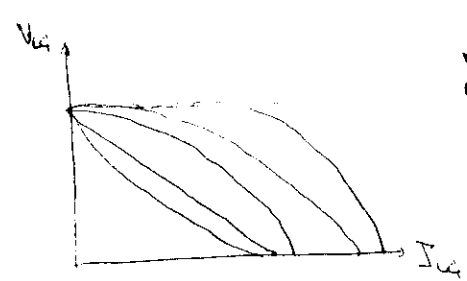


! Es ist ein Signal, das den
ferneren der Konstanten
bietet, teilweise gibt es die
Hauptfunktion der LK
erhält, Kapazität...



Simplifikation: ferner so erhaltener
bestmögliche

! lenkt die O.T. hinfür
ordnen die hane

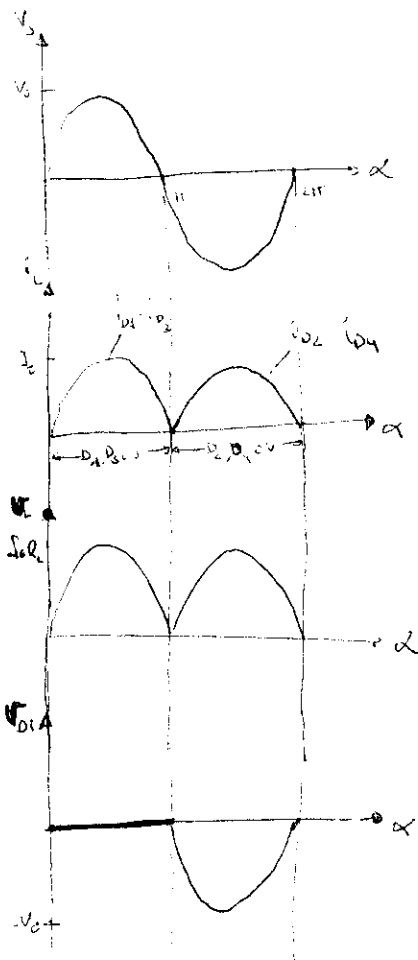

$$I_{Ld} = \frac{2I_0}{\pi} \quad V_{Ld} = R_L I_{Ld} = R_L \frac{2I_0}{\pi} \quad P_{Ld} = V_{Ld} \cdot I_{Ld} = \left(\frac{2I_0}{\pi} \right)^2 R_L = \frac{4I_0^2}{\pi^2} R_L$$

$$I_{Lc} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad V_{Lc} = R_L I_{Lc} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} R_L \quad P_{Lc} = V_{Lc} I_{Lc} = \frac{I_0^2}{2} R_L$$

$$P_s = P_{D1} + P_{D2} + P_{D3} + P_{D4} + P_{Lc} = 4P_{D1} + P_{Lc} = 4I_{Fp} I_{D1}^2 + \frac{I_0^2}{2} R_L = 4I_{Fp} \left(\frac{I_0}{2} \right)^2 + \frac{I_0^2}{2} R_L = \frac{I_0^2}{2} (2I_{Fp} + R_L)$$

$$\zeta_c = \frac{P_{Lc}}{P_s} = \frac{\frac{4I_0^2}{\pi^2} R_L}{\frac{I_0^2}{2} (2I_{Fp} + R_L)} = \frac{8}{\pi^2} = 0.81 = 81\%$$

$$\zeta_c = \frac{P_{Lc}}{P_s} = \frac{\frac{4I_0^2}{\pi^2} R_L}{\frac{I_0^2}{2} (2I_{Fp} + R_L)} = \frac{8}{\pi^2} \frac{R_L}{(2I_{Fp} + R_L)} < 0.81$$

$$F = \frac{I_{Lc}}{I_{Ld}} = 1.11 = 111\%$$

$$r = \frac{I_{Lc}}{I_{Ld}} = 0.48 = 48\%$$

DIODE CURRENT

$$I_{D1} = I_0 = \frac{V_0}{2I_{Fp} + R_L} \quad I_{Dd} = \frac{I_0}{\pi} = \frac{I_{Ld}}{2} \quad I_{Dc} = \frac{I_0}{2} = \frac{I_{Lc}}{\sqrt{2}} \quad P_{D1} = V_0$$

REGULATION KURBA

REGULATION-PORTIONATA

$$V_{Lc} = V_{Ld0} - E_F I_{Lc} = \frac{2V_0}{\pi} - 2I_{Fp} I_{Lc}$$



$$\% REG = \frac{V_{Ld0} - V_{Lc}}{V_{Ld0}} \cdot 100$$

! Elektronen können also freier nach rechts fließen.

→ BATERJA KARGADO REA - ARREGASTUEN ARKAKASO BAT

C: inder elektronigite: arbat volt arbat ditor. [V]

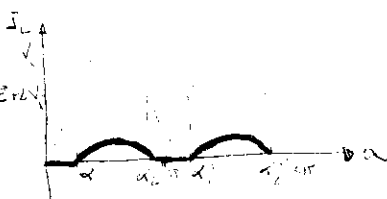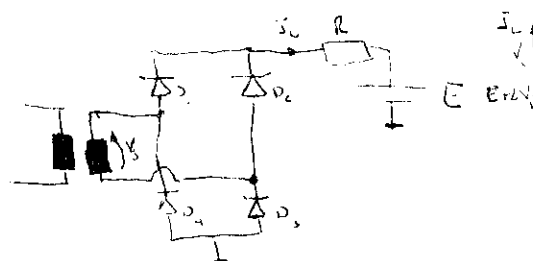C: kapastite. [A.h] Kapastite: \$I_{Lc}\$ ditor





$$\alpha_1 < \alpha < \alpha_2 \quad i_L = \frac{V_s - E - 2V_F}{R + 2I_{Fp}} = \frac{V_m \sin \alpha - E - 2V_F}{R + 2I_{Fp}}$$

$$I_{Lc} = \frac{V_0 - E - 2V_F}{R + 2I_{Fp}}$$

$$V_0 \sin \alpha_1 = E + 2V_F \Rightarrow \alpha_1 = \arcsin \frac{E + 2V_F}{V_0}$$

$$\alpha_2 = \pi - \alpha_1$$



→ ANALYSIS FISSEKIA

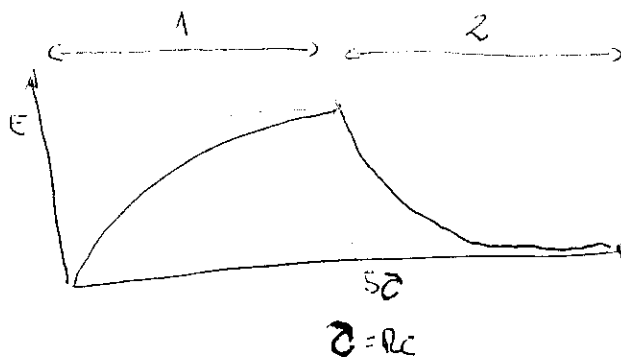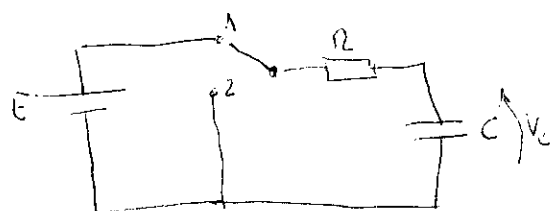

$$i = C \frac{dU}{dt}$$

Kondensatorladung
elektronen

→ KONDENSATORCHWIRTSCHAFT

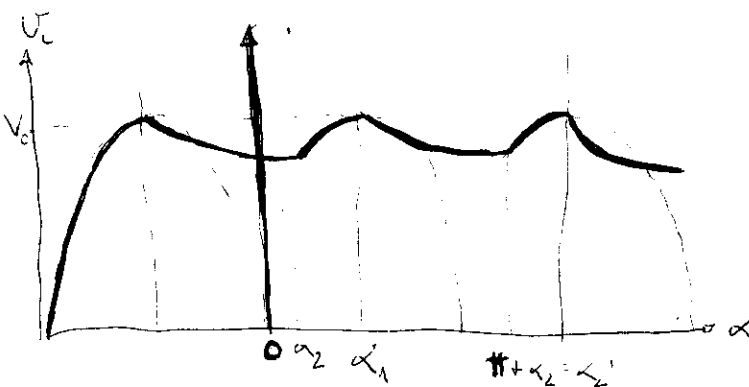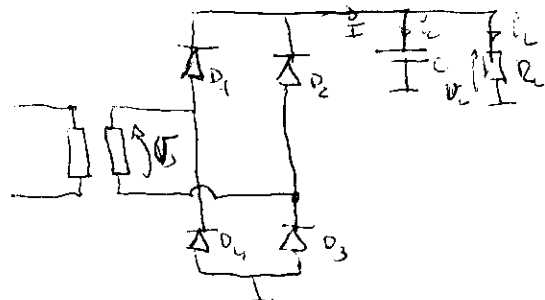

▼ Kondensatorladung bei positiven U1
▼ Kondensatorladung bei negativen U1

$$U_C > U_S \Rightarrow D_1, D_3 \text{ OFF}$$

Brückengleichrichter d.h.

Diodeblock BLOCKSTROM $\Rightarrow \alpha_2 < \alpha < \alpha_1$


$$i = i_C + i_L \quad i_C = \frac{U_C}{R_C} = \frac{U_S}{R_C} = \frac{V_0 \sin \alpha}{R_C}$$

$$i = C \frac{dU_C}{dt} = C \frac{dU_S}{dt} = C \frac{d(V_0 \sin \alpha)}{dt}$$

$$C \omega \frac{d(V_0 \sin \alpha)}{d(\omega t)} = C V_0 \omega \cos \alpha$$

$$i = \frac{V_0}{R_C} \sin \alpha + C V_0 \omega \cos \alpha$$
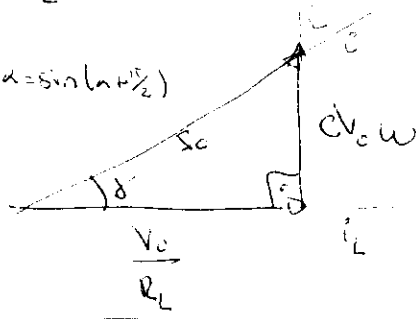
$$\cos \alpha = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$$



$$I_0 = \sqrt{\left(\frac{V_0}{R_C}\right)^2 + (C V_0 \omega)^2}$$

$$\tan \delta = \frac{C V_0 \omega}{V_0 / R_C} = C \omega R_C$$

$$\delta = \arctan(C \omega R_C)$$

$$i = I_0 \sin(\alpha + \delta)$$

$$\alpha = \alpha_1 \Rightarrow i = 0 = I_0 \sin(\alpha_1 + \delta)$$

$$\sin(\alpha_1 + \delta) = 0, \quad \alpha_1 + \delta = \pi$$

$$\alpha_1 = \pi - \arctan(C \omega R_C)$$

$$C \omega \Rightarrow \alpha_1, \delta \Rightarrow I_0 \uparrow$$

▼ Kondensatorladung genau dann möglich, wenn, nachdem eine Kondensatorladung erreicht ist, keine Kondensatorladung mehr vorhanden ist. Hierbei Kondensatorladung oder Kondensatorladung.


DIODEN BLOCKSTROM $\Rightarrow \alpha_1 < \alpha < \alpha_2$

$$C \left(\frac{1}{R_C} + \omega C \right) U_C = U_S \quad U_C = U_S$$

$$i = C \frac{dU_C}{dt}; \quad dU_C = \frac{1}{C} i dt$$


$$U_C = \frac{1}{C} \int i dt$$

$$U_C = R_C i \quad \left| \quad \frac{1}{C} \int i dt = R_C i \right.$$

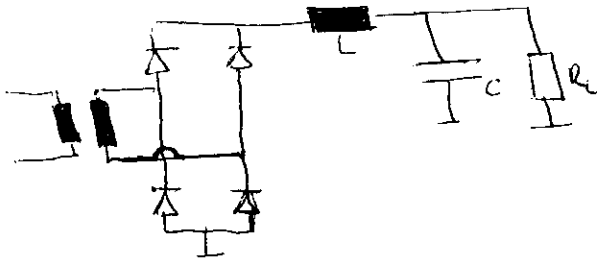LC JERAGATKISA

$$r \approx \frac{\sqrt{2}}{12} \frac{1}{\omega^2 LC}$$


! R_L ren eagina gutxi gora behera jasentatu egiten da. Uhindura -mala berriak sortuko L eta C balak altuko bango dira.

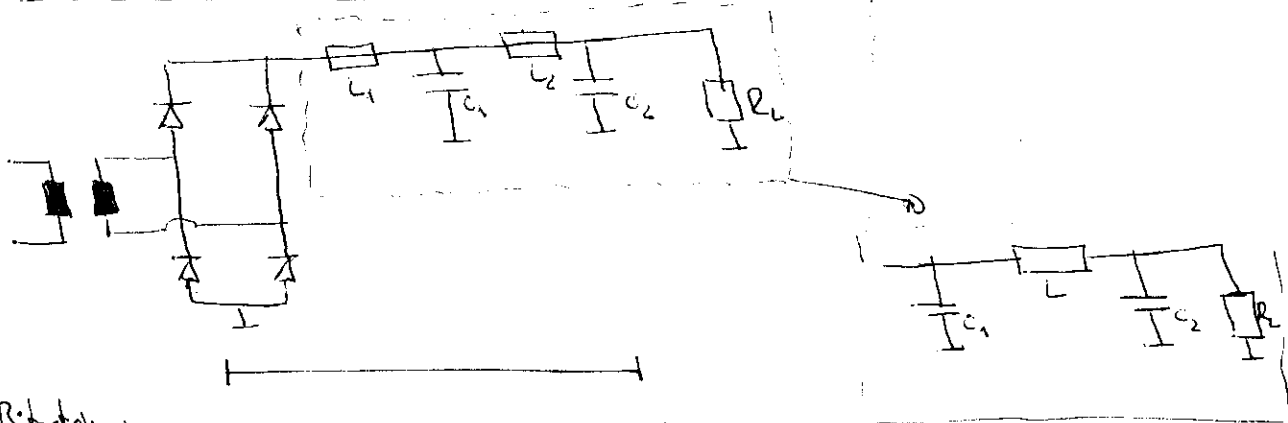LC JERAGATKIS ANSTAK

Bitarteko harguerdin uhin osoko artengaitu bat osagai idealtasunak dugu, eta transformadorearen sekundarioaren fase tentsioa $300V/50Hz$ da. Kalkulatu V_{L10} kargen berrik itzelean. V_{L1} itzelean korrontea $100mA$ itanik. Zer gertatzen da uhindura meharri: I_{L1} -k gora egiten bado? Dioden PIV tentsioa.

A/ Iragarkirik gabe

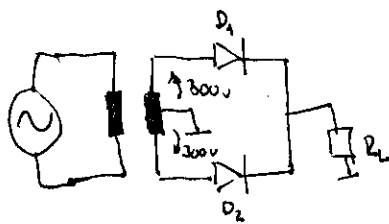
B/ Itzelean $10\mu F$ -ko kondentsadorea duguena



! $300V$ balio efikam da.
 $V_0 = 300\sqrt{2}$

A kasua

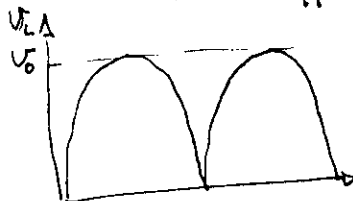! $V_{L10} = \frac{2V_0}{\pi} = \frac{2 \cdot 300\sqrt{2}}{\pi} = \boxed{270V}$




! Diodak idealtasun izanik, berdin dio kargen berrik egiten da eta, erabiltzean karga jartzen. Beraz, $V_{L1} = V_{L10}$

$\boxed{270V}$

! $PIV = 2V_0$
 $= 2 \cdot 300\sqrt{2}$
 $= \boxed{848V}$


! Aipatutako baldintzak direla medio, uhindura -mala berdin mantentzen da.

B kasua

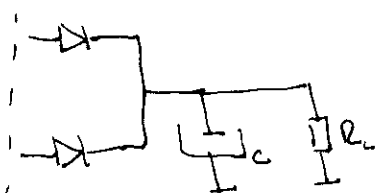

! $PIV = 2V_0 = 2 \cdot 300\sqrt{2}$
 $\boxed{848V}$

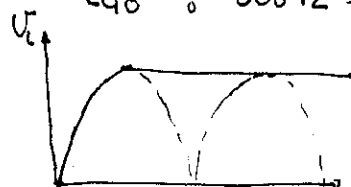! $V_{L10} = V_0 \cdot 300\sqrt{2} = \boxed{424V}$




! Kargen berrik erabiltzean, diodak blokeatzen, kondentsadorea erabiltzean, konstante mantentzen da.

! $V_{L1} = V_0 - \frac{V_1}{2}$ $V_1 = \frac{I_{L1}}{2fC} = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 100V$

$V_{L1} = 300\sqrt{2} - \frac{100V}{2} = \boxed{374V}$

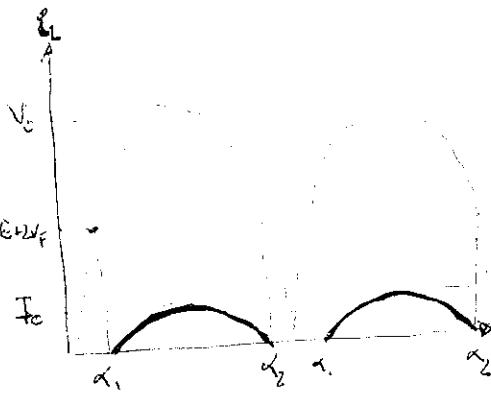! Uhindura -mala txaragoa, berriagoa, itengo da I_{L1} -k gora gertean. Aurrerago hutsuak da kondentsadorea kargatzen gora gertean.



$$\alpha_1 < \alpha < \alpha_2 \Rightarrow i_L = \frac{V_0 \sin \alpha - E - 2V_F}{R_1 + R_2 + 2r_f}$$

$$V_0 \sin \alpha_1 = E + 2V_F \Rightarrow 30\sqrt{2} \sin \alpha_1 = 24 + 21 \Rightarrow \alpha_1 = \arcsin \frac{24}{30\sqrt{2}}$$

$$\alpha_1 = 0.654 \text{ rad} \Rightarrow \alpha_2 = \pi - \alpha_1 = 2.481 \text{ rad}$$

$$I_{Ld} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{V_0 \sin \alpha - E - 2V_F}{R_1 + R_2 + 2r_f} d\alpha = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{30\sqrt{2} \sin \alpha - 26}{14} d\alpha = 0.441$$

$$d) C = I_{Ld} \cdot t_c \Rightarrow t_c = \frac{C}{I_{Ld}} = \frac{10 \mu\text{F}}{0.441} = 22.72 \mu\text{s}$$

$$c) V_{R1d} = V_{R2d} = R_1 I_{Ld} = R_2 I_{Ld} = 6 \cdot 0.441 = 2.64 \text{ V}$$

$$a) I_{Dd} = \frac{I_{Ld}}{2} = \frac{0.441}{2} = 0.221 \text{ A}$$

$$\text{PIV} = 30\sqrt{2} = 42.4 \text{ V}$$

$$I_{Dc} = I_0 = \frac{30\sqrt{2} - 26}{14} = 1.17 \text{ A}$$

$$b) \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{\text{Wattage out}}{\text{Wattage in}} = \frac{E \cdot I_{Ld}}{E \cdot I_{Ld} + 4V_F I_{Dd} + (R_1 + R_2 + 2r_f) I_{Dd}^2} = \frac{E \cdot I_{Ld}}{E \cdot I_{Ld} + 2V_F I_{Ld} + (R_1 + R_2 + 2r_f) I_{Ld}^2}$$

$$F = 257 = \frac{I_{Lc}}{I_{Ld}} \Rightarrow I_{Lc} = 257 \cdot 0.441 = 1.13 \text{ A}$$

$$\Downarrow$$

$$0.36 \Rightarrow 36\%$$

Ohne weitere angabe, die kondensatorwerte negativer stabilität, elektrische last dimensionieren.

Restwerte: $V_{Ld} = 150 \text{ V}$ $I_{Ld} = 20 \text{ mA}$ $r = 0.1 \Omega$

1) Kondensatorwerte berechnen.

2) Transformatorwerte sekundären festlegen oder berechnen.

3) Durchfluss des halben oder ganzen kondensators und PIV festlegen.

